




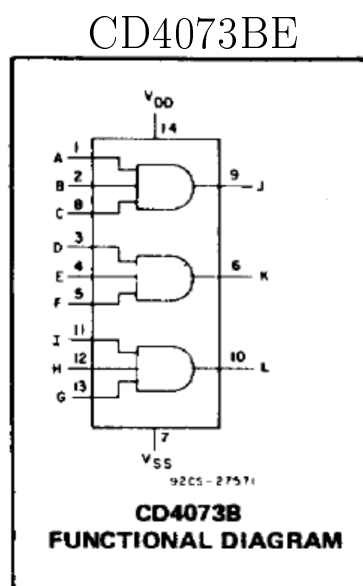
1 Вентили

								
A	B	$A + B$	A	B	$A \times B$	A	B	$A \oplus B$
1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0

Двоичное исчисление:


$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

$$1111_2 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$$



SN74HC86N

(TOP VIEW)

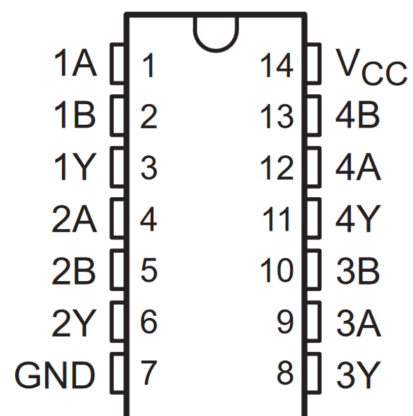

$$Y = A \oplus B$$

